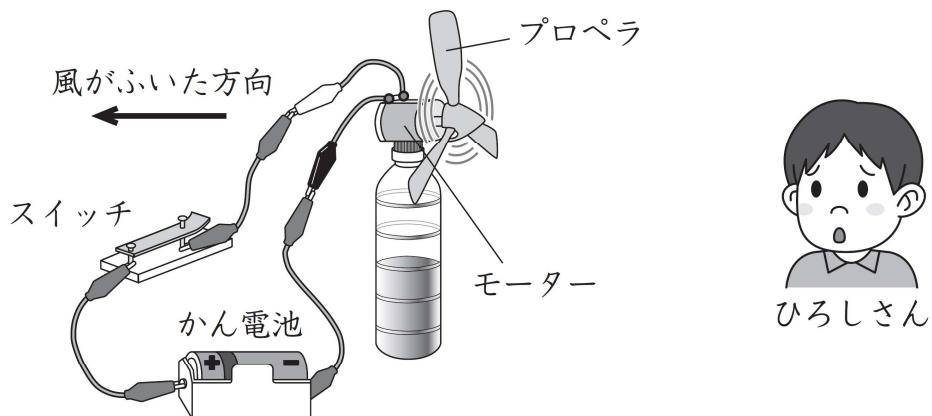


◆ 理論編C-1 ワークシート

3


ひろしさんたちは、モーター、かん電池、導線、スイッチを下の図のようにつないで、プロペラを利用したせんぱうきをつくりました。

スイッチを入れたところ、プロペラは回りましたが、風はひろしさんのほうにはふきませんでした。




(1) 風がふく方向を逆にするためには、モーターの回転を逆にすればよいと考えたひろしさんは、回路を直すことにしました。どのような回路に直すとよいですか。下の 1 から 4 までの中から 1 つ選んで、その番号を書きましょう。


1

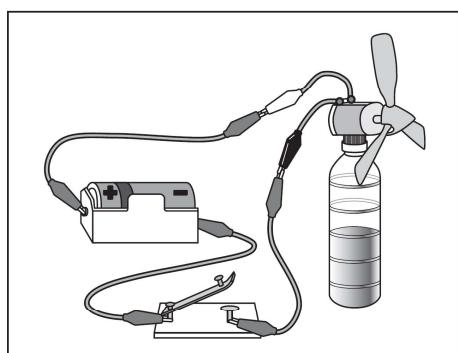


2

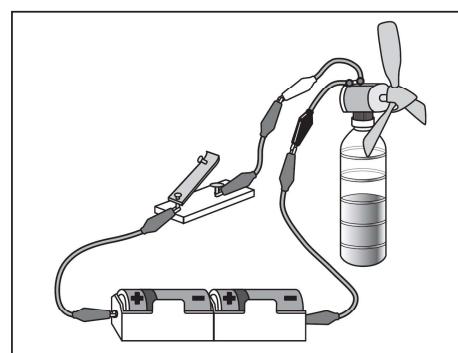

3

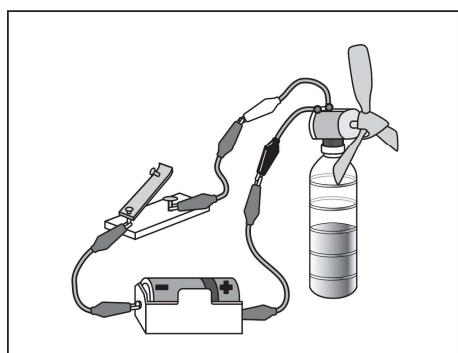


4

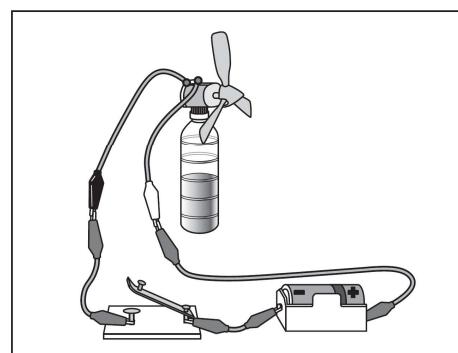

◆ 理論編C-2 ワークシート

ひろしさんたちは、下の図の回路を流れる電気の流れ方について、予想したことを話し合いました。


プロペラのついたモーター

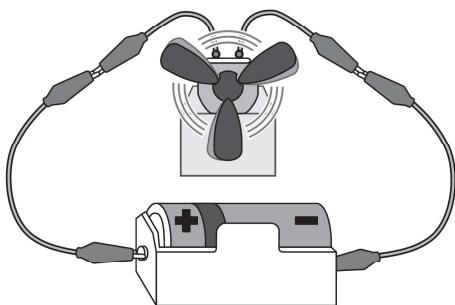

ひろしさん	かん電池の+極からモーターを通って-極へ電気が流れていって、モーターを通る前とあとの電気の量は、同じだと思うよ。	やす子さん	かん電池の+極からモーターを通って-極へ電気が流れていって、モーターからもどってくるときは、電気の量は、減っていると思うよ。
しんやさん	かん電池の+極と-極からモーターに向かって電気が流れいで、それぞれの電気の量は、同じだと思うよ。	あやかさん	かん電池の+極から電気が流れいで、モーターを通ったあとは、電気の量は、なくなっていると思うよ。

◆ 理論編C-3 ワークシート

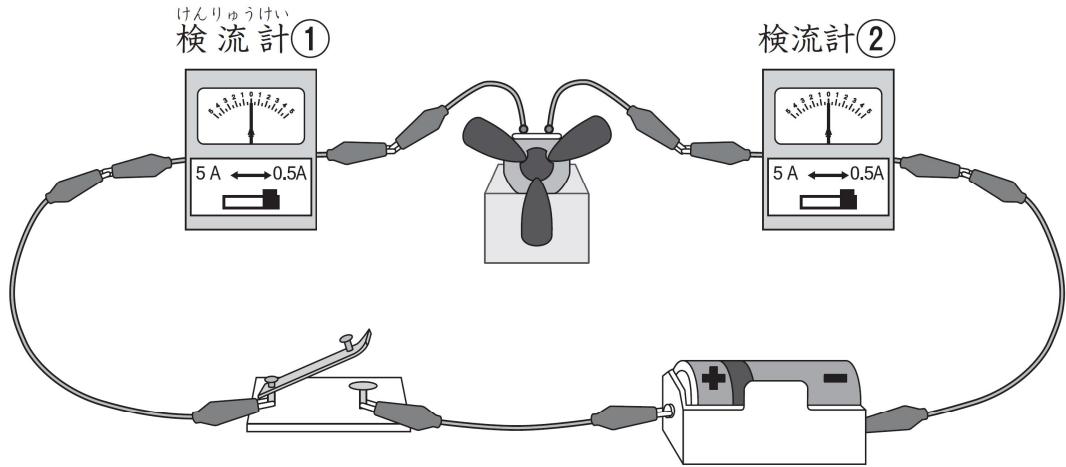
ひろしまんたちは、予想を確かめるために、2つの検流計を使って、下の図の回路で実験することにしました。




(2) やす子さんの予想が正しければ、検流計①の針が右にふれて3の目盛りを指したときに、検流計②の針はどのようになると考えられますか。下の1から4までのなかから1つ選んで、その番号を書きましょう。

1

検流計①

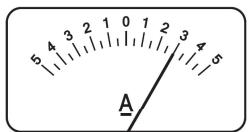

検流計②

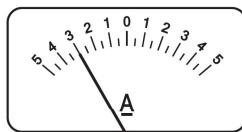


針の向き：検流計①と逆。


針の目盛り：検流計①と同じ。

2

検流計①

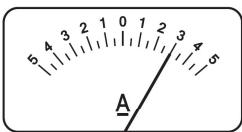

検流計②

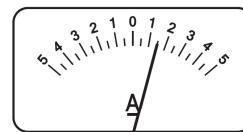


針の向き：検流計①と同じ。


針の目盛り：検流計①とちがう。

3

検流計①

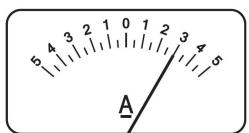

検流計②

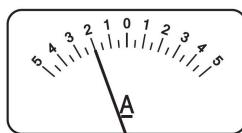


針の向き：検流計①と逆。


針の目盛り：検流計①とちがう。

4

検流計①

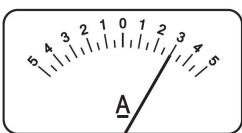

検流計②

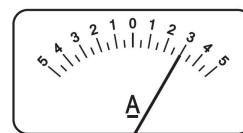


針の向き：検流計①と同じ。

針の目盛り：検流計①と同じ。

◆ 理論編C-4 ワークシート

実験した結果は、下のようになりました。

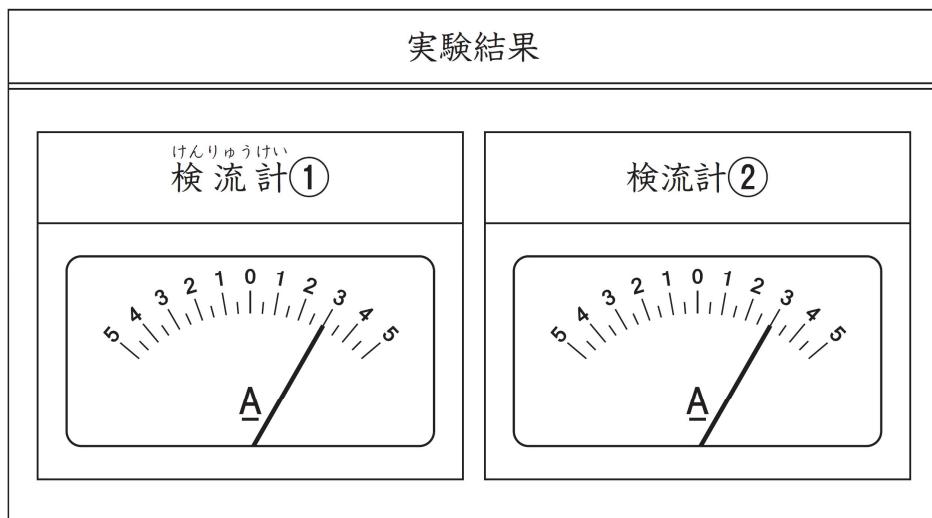

針の向きも目盛りも検流計①と②は同じだったから、
わたしの考えとは、ちがったみたいだね。
この結果から考え方直すと、（ア）になるね。



あやかさん

(3) あやかさんのことばの（ア）の中にあてはまるものを、下の
1 から **4** までの中から一つ選んで、その番号を書きましょう。

- 1** ひろしさんの予想と同じ考え方
- 2** やす子さんの予想と同じ考え方
- 3** しんやさんの予想と同じ考え方
- 4** 3人の予想とはちがう考え方


振り返り 明日の授業から実践してみたいと思ったことを書きましょう。

◆ 理論編C ワークシート(解答編)


3

ひろしたちは、モーター、かん電池、導線、スイッチを下の図のようにつないで、プロペラを利用したせんぶうきをつくりました。

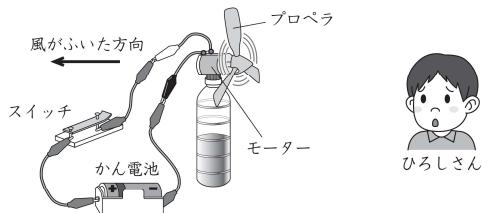スイッチを入れたところ、プロペラは回りましたが、風はひろさんのほうにはふきませんでした。





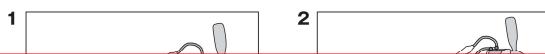(1) 風がふく方向を逆にするためには、モーターの回転を逆にすればよいと考えたひろさんは、回路を直すことにしました。どのような回路に直すとよいですか。下の 1 から 4 までの中から 1 つ選んで、その番号を書きましょう。




Point!

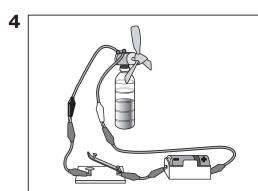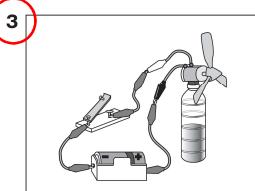モーターの回転を逆=電流の向きが逆
黒いクリップに+極、白いクリップに-極をつなぐ



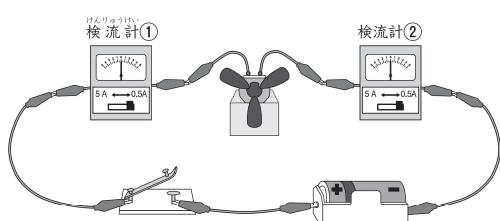ひろしたちは、予想を確かめるために、2つの検流計を使って、下の図の回路で実験することにしました。



(2) やすさんの予想が正しければ、検流計①の針が右にふれて 3 の目盛りを指したときに、検流計②の針はどうになると考えられますか。下の 1 から 4 までの中から 1 つ選んで、その番号を書きましょう。




Point!

電流の向きが同じ→検流計の針の向きが同じ
電流の量が異なる→検流計の目盛が異なる



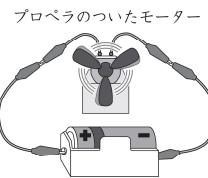ひろしたちは、下の図の回路を流れる電気の流れ方について、予想したことを話し合いました。



 ひろさん	 やすさん
<p>かん電池の + 極からモーターを通って - 極へ電気が流れていって、モーターを通る前とあとでの電気の量は、同じだと思うよ。</p>	<p>かん電池の + 極からモーターを通って - 極へ電気が流れていって、モーターからもどってくるときは、電気の量は、減っていると思うよ。</p>
 しんやさん	 あやかさん
<p>かん電池の + 極と - 極からモーターに向かって電気が流れていって、それぞれの電気の量は、同じだと思うよ。</p>	<p>かん電池の + 極から電気が流れていって、モーターを通ったあとは、電気の量は、なくなっていると思うよ。</p>

実験した結果は、下のようになりました。

実験結果	
 検流計①	 検流計②
 検流計①	 検流計②

針の向きも目盛りも検流計①と②は同じだから、わたしの考えとは、ちがったみたいだね。
この結果から考え直すと、(ア)になるね。



(3) あやかさんのことばの(ア)の中にあてはまるものを、下の 1 から 4 までの中から 1 つ選んで、その番号を書きましょう。

- 1 ひろさんの予想と同じ考え方
- 2 やすさんの予想と同じ考え方
- 3 しんやさんの予想と同じ考え方
- 4 3人の予想とはちがう考え方

Point!
検流計の針の向きと目盛が同じ
→電流の向きと量が同じ=ひろさん